 


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστηριακές Ασκήσεις - Ψηφιακά Συστήματα HW-1

Σταύρος Σπυριδόπουλος 10845



## Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Άσκηση 1</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Άσκηση 2</b>	<b>3</b>
2.1	calc.v . . . . .	3
2.2	calc_enc.v . . . . .	3
2.3	Testbench . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Άσκηση 3</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Άσκηση 4</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Άσκηση 5</b>	<b>7</b>
5.1	Testbench . . . . .	8
5.2	Σχηματικό Διάγραμμα FSM . . . . .	8
5.3	Κυματομορφές Προσομοίωσης . . . . .	8
5.4	Εντολές Αρχείου rom_bytes.data . . . . .	9

## 1 Άσκηση 1

Σε αυτή την άσκηση ζητείται να υλοποιηθεί ένα συνδυαστικό κύκλωμα Αριθμητικής/Λογικής Μονάδας (ALU) το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση λειτουργιών μεταξύ δύο αριθμών 32-bit. Αρχικά υλοποιήθηκε ένα module `alu` με εισόδους τους 2 αριθμούς και την λειτουργία που θα εκτελεστεί και με εξόδους το αποτέλεσμα και τον καταχωρητή `zero`.

Στη συνέχεια με τη χρήση παραμέτρων `ALUOP_*` οριστικοποιήθηκαν οι διαφορετικοί 4-bit κωδικοί για κάθε πράξη.

Έπειτα, μέσα σε ένα `always block`, το οποίο ενεργοποιείται με κάθε αλλαγή στα σήματα εισόδου του module, γίνεται η υλοποίηση των αριθμητικών και λογικών πράξεων μέσω `cases` ώστε ο καταχωρητής εξόδου `result` να περιέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η προεπιλεγμένη τιμή του `result` είναι το 0.

Στις περιπτώσεις των λογικών πράξεων `op1<op` και `op1>>>op2[4:0]` υλοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις της εκφώνησης όπως είναι εμφανές στο παρακάτω απόσπασμα κώδικα (1).

Τέλος, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της πράξης είναι 0, ο καταχωρητής εξόδου `zero` γίνεται 1 (TRUE).

```
1 ALUOP_SML : result = ($signed(op1) < $signed(op2)) ? 32'b1 : 32'b0;  
2 ALUOP_ASR : result = $unsigned($signed(op1) >>> op2[4:0]);
```

Figure 1: Ειδικές περιπτώσεις λογικών πράξεων.

## 2 Άσκηση 2

Σε αυτή την άσκηση ζητείται να υλοποιηθεί μία αριθμομηχανή η οποία ανάλογα με τις εισόδους που θα δίνει ο χρήστης (πάτημα 5 πληκτρών) και με τη χρήση της ALU από την προηγούμενη άσκηση, θα αποθηκεύει το αποτέλεσμα στον καταχωρητή `accumulator`.

### 2.1 calc.v

Σε αυτό το αρχείο υλοποιείται το module `calc` με εισόδους τα κουμπιά του χρήστη και τον καταχωρητή `sw` και έξοδο τον καταχωρητή `led` που κατέχει την τιμή του `accumulator`.

Αρχικά γίνεται επέκταση προσήμου στις τιμές του `accumulator` και του `sw` ώστε να γίνουν 32-bit όπως οι είσοδοι της ήδη υπάρχουσας ALU.

Στη συνέχεια γίνεται η χρήση των modules `alu` (του αρχείου `alu.v`) και `alu_op_generator` (του αρχείου `calc_enc.v`) περνώντας τους τις ανανεωμένες 32-bit τιμές και τα κουμπιά του χρήστη.

Τέλος, μέσα σε ένα `always block` γίνεται η ανανέωση και το `reset` (σε περίπτωση πατήματος του κάτω κουμπιού) της τιμής του `accumulator` σε κάθε θετική ακμή του ρολογιού ώστε να ανανεώνεται σύγχρονα το αποτέλεσμα.

### 2.2 calc\_enc.v

Σε αυτό το αρχείο υλοποιούνται τα λογικά κυκλώματα της εκφώνησης τα οποία συνδυάζουν τις εισόδους των κουμπιών και υπολογίζουν bit προς bit την λογική/αριθμητική πράξη (`alu_op`) που θα εκτελεστεί μεταξύ των δύο αριθμών.

## 2.3 Testbench

Αυτό το testbench προσομοιώνει και ελέγχει την λειτουργία του `calc module` εφαρμόζοντας πληθώρα αριθμητικών και λογικών πράξεων.

Εξετάζονται με σειρά οι περιπτώσεις της εκφώνησης:

- Τα κουμπιά εισόδου παίρνουν τιμές.
- Ο καταχωρητής `sw` παίρνει την προβλεπόμενη τιμή.
- Ενεργοποιείται το `btnd` και αρχίζει η πράξη.
- Τυπώνεται το επιθυμητό και εκτιμώμενο αποτέλεσμα επιτρέποντας τον έλεγχο από τον χρήστη.

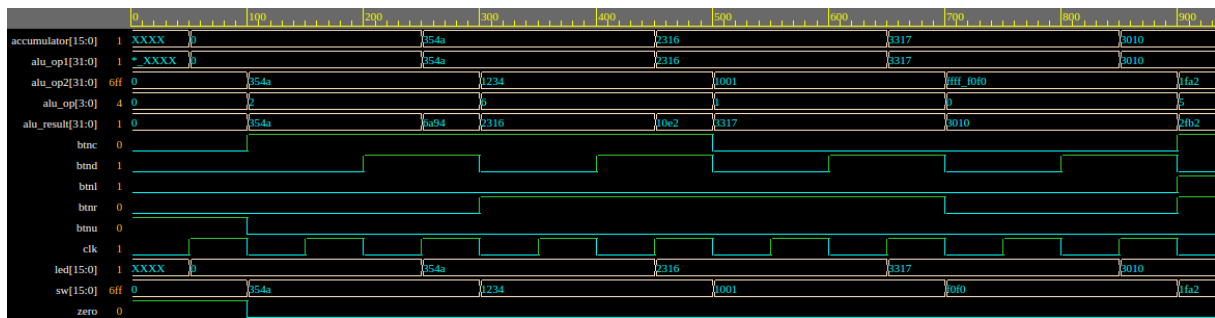


Figure 2: Σήματα Άσκησης 2 (0-900ps)

 


Figure 3: Σήματα Άσκησης 2 (900-1800ps)

### 3 Άσκηση 3

Σε αυτή την άσκηση υλοποιήθηκε το αρχείο καταχωρητών που θα χρησιμοποιηθεί και στην συνέχεια της εργασίας. Σε αυτό το αρχείο, το μέγεθος και το πλήθος των καταχωρητών εξαρτάται άμεσα από την παράμετρο `DATAWIDTH = 32`.

Ένα module `regfile` έχει οριστεί με εισόδους διευθύνσεις για τις θύρες ανάγνωσης (`readReg1`, `readReg2`) και την θύρα εγγραφής (`writeReg`) όπως και για τα δεδομένα που θα αναγνωστούν και θα εγγραφούν στις συγκεκριμένες θύρες (`readData1`, `readData2` και `writeData`).

Στην συνέχεια, όλοι οι καταχωρητές πέρνουν μηδενική τιμή και με την χρήση ενός `always` block γίνονται οι εγγραφές αν η είσοδος `write == 1`.

Στην περίπτωση που ο καταχωρητής εγγραφής έχει ίσια τιμή με κάποιον από τους 2 καταχωρητές ανάγνωσης, δίνεται προτεραιότητα στην εγγραφή των δεδομένων. Αυτό εύκολα υλοποιείται με την χρήση ενός `if` statement (4).

```
1 if(readReg1 != writeReg) begin
2     readData1 = registers[readReg1];
3 end
4 if(readReg2 != writeReg) begin
5     readData2 = registers[readReg2];
6 end
```

Figure 4: Προτεραιότητα εγγραφής σε εξαίρεση.

### 4 Άσκηση 4

Σε αυτή την άσκηση υλοποιείται η μονάδα datapath ενός RISC-V επεξεργαστή η οποία αποκωδικοποιεί και εκτελεί εντολές σύμφωνα με τα πρότυπα της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής.

Αρχικοποιείται ένα module `datapath` με παράμετρο τον αρχικό program counter, κύρια είσοδο μία εντολή 32 bits (`instr`) και εξόδους καταχωρητές που επιδιώκουν την ανάγνωση και εγγραφή στην μνήμη.

Στη συνέχεια γίνεται μία αποκωδικοποίηση της εντολής ανάλογα με το είδος της όπως φαίνεται παρακάτω (5).

```
1 wire [31:0] immI = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]};
2 wire [31:0] immB = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};
3 wire [31:0] immS = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]};
```

Figure 5: Αποκωδικοποίηση κάθε είδους εντολής.

- Στις εντολές τύπου I, η `immediate` τιμή προέρχεται από τα 12 πιο σημαντικά bits της εντολής (`instr[31:20]`) και επεκτείνεται με πρόσημο σε 32 bits.
- Στις εντολές τύπου S, η `immediate` τιμή σχηματίζεται από τη συνένωση των πιο σημαντικών `instr[31:25]` και λιγότερο σημαντικών `instr[11:7]` bits.
- Στις εντολές τύπου B, η `immediate` τιμή δημιουργείται από τα bits `instr[31]`, `instr[7]`, `instr[30:25]`, και `instr[11:8]`, με την προσθήκη ενός επιπλέον 0 στο τέλος για ευθυγράμμιση.

Έπειτα περνούν όλες οι διευθύνσεις των `readReg1`, `readReg2` και `writeReg` στο `regfile` όπως και τα δεδομένα `readData1` και `op2` στην ALU.

Με στόχο να προωθούνται οι σωστές διατάξεις bit στις εκάστοτε κατηγορίες εντολών, γίνεται η χρήση ενός `always` block (6).

```

1 always @(*) begin
2     case (instr[6:0])
3         7'b0100011 : immediate = immS; // Code for SW
4         7'b1100011 : immediate = immB; // Code for BEQ
5         7'b0010011 : immediate = immI; // Code for *I
6         7'b0000011 : immediate = immI; // Code for LW
7     endcase
8 end

```

Figure 6: Είδος εντολής datapath.v

Για τον έλεγχο του Program Counter έχει υλοποιηθεί ένα `always` block όπου:

- Σε περίπτωση που το σήμα επαναφοράς (`rst`) είναι `TRUE`, ο PC επανέρχεται στην αρχική του διεύθυνση (`INITIAL_PC`)
- Σε περίπτωση που το σήμα `loadPC` είναι `TRUE` υπάρχουν 2 τρόποι ενημέρωσης του PC:
  1. **Εντολή Branch:** Η τιμή του PC αυξάνεται κατά `Branch Offset`.
  2. **Επόμενη Διεύθυνση:** Η τιμή του PC αυξάνεται κατά 4.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το σήμα `ALUSrc` επιλέγεται ο δεύτερος τελεστής της ALU. Οι δύο δυνατές επιλογές είναι:

- Η δεύτερη θύρα δεδομένων ανάγνωσης του αρχείου καταχωρητών (`readData2`).
- Την `formatted immediate type` εντολή.

Τέλος, τα δεδομένα εξόδου για εγγραφή στη μνήμη (`dWriteData`) και εγγραφή πίσω στον καταχωρητή (`WriteBackData`) καθορίζονται ως εξής: Εάν το `MemToReg` είναι 1, η τιμή που θα εγγραφεί προέρχεται από το δεδομένο της μνήμης (`dReadData`). Εάν είναι 0, η τιμή που θα εγγραφεί προέρχεται από την έξοδο της ALU.

## 5 Άσκηση 5

Σε αυτή την άσκηση υλοποιείται η ροή δεδομένων μεταξύ των σταδίων ενός RISC-V επεξεργαστή και ένα testbench που επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της.

Αρχικά, καθορίζονται οι θύρες εισόδου και εξόδου, καθώς και η παράμετρος `INITIAL_PC`, η οποία χρησιμοποιείται για την αρχική ρύθμιση του PC.

Στη συνέχεια, το module συνδέεται με το datapath που υλοποιήθηκε στην προηγούμενη άσκηση, έτσι η παράμετρος `INITIAL_PC` περνάει στο module.

Ο κώδικας ορίζει και διαχειρίζεται τις καταστάσεις του pipeline για την οργάνωση της ροής δεδομένων και εντολών. Αυτή η διαδικασία υλοποιείται μέσω ενός *Finite State Machine* (FSM), το οποίο διαχειρίζεται τις φάσεις του pipeline: IF (Instruction Fetch), ID (Instruction Decode), EX (Execute), MEM (Memory Access), και WB (Write Back).

Επομένως, οι παράμετροι για διαφορετικούς τύπους εντολών καθορίζονται μέσω των πεδίων `opcode` και `funct3`, διακρίνοντας τις εντολές με βάση τα πρώτα 6 bits και τα bits 12-14. Οι εντολές κατηγοριοποιούνται ως μνήμης (LW, SW), διακλάδωσης (BEQ), ALU Immediate (IMMEDIATE), και Register-Register (NON\_IMMEDIATE), επιτρέποντας την αποκωδικοποίηση του σήματος `ALUCtrl`.

Με ένα `always` block, που ενεργοποιείται σε κάθε `posedge` του ρολογιού (`clk`) ή του σήματος επαναφοράς (`rst`), αρχικοποιούνται όλες οι παράμετροι και τα σήματα στις αρχικές τους τιμές. Η κατάσταση του FSM ξεκινά από τη φάση IF και στη συνέχεια προχωρά διαδοχικά στις `ID → EX → MEM → WB → IF`, ακολουθώντας ακολουθιακή λογική με non-blocking εντολές.

```
1 always @(posedge clk or posedge rst) begin
2   if (rst) begin
3     FSM <= IF;
4     RegWrite <= 0;
5     loadPC <= 0;
6     ALUSrc <= 0;
7     PCSrc <= 0;
8     MemToReg <= 0;
9     MemRead <= 0;
10    MemWrite <= 0;
11  end
12  else begin
13    case (FSM)
14      IF: FSM <= ID;
15      ID:  FSM <= EX;
16      EX:  FSM <= MEM;
17      MEM: FSM <= WB;
18      WB:  FSM <= IF;
19    endcase
20  end
21 end
```

Figure 7: Δομή εναλλαγής pipeline phases.

Σε άλλο `always` block, που εκτελείται με το ρολόι (`clk`), καθορίζονται οι φάσεις του pipeline ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του FSM. Στη φάση MEM, ενεργοποιούνται τα `MemRead` (για LW) και `MemWrite` (για SW), ενώ στη φάση WB ενεργοποιούνται τα `loadPC`, `MemToReg` (για LW) και `RegWrite` (για όλες τις εντολές εκτός SW ή BEQ).

Επιπλέον, ο έλεγχος της ALU καθορίζεται σε ξεχωριστό `always` block. Αν το `opcode` είναι NON\_IMMEDIATE, το `ALUCtrl` ορίζεται ανάλογα με το `funct3` και το bit 30 (`instr[30]`) της εντολής. Για IMMEDIATE εντολές, το `ALUCtrl` βασίζεται στο `funct3`. Ειδικά για LW και SW, το `ALUCtrl` τίθεται σε `ALUOP_ADD`, ενώ για BEQ σε `ALUOP_SUB`. Η διαφοροποίηση των ARITHMETIC και SRL γίνεται μέσω ενός if statement.

Τέλος, τα σήματα `ALUSrc` και `PCSrc` ενημερώνονται σε ακόμα ένα `always` block. Το `ALUSrc` είναι 1 για LW, SW ή IMMEDIATE εντολές, αλλιώς 0. Το `PCSrc` εξαρτάται από την τιμή του Zero για BEQ, ενώ για τις υπόλοιπες εντολές παραμένει 0.

## 5.1 Testbench

Για τον έλεγχο της λειτουργίας ενός RISC-V επεξεργαστή, δημιουργήθηκε το testbench ορίζοντας τα απαραίτητα modules και συνδέοντας τις εισόδους/εξόδους, όπως το PC, το clk, το rst, τη μνήμη εντολών (INSTRUCTION\_MEMORY) και τη μνήμη δεδομένων (DATA\_MEMORY).

Τα πρώτα 9 bits του PC συνδέονται με την θύρα ανάγνωσης διευθύνσεων, ενώ το σήμα dAddress συνδέθηκε αντίστοιχα με τη μνήμη δεδομένων.

Το σήμα clk εναλλάσσεται κάθε 5ns μέσω ενός always block, ενώ το rst αρχικοποιείται σε 0 και απενεργοποιείται μετά από 15ns για την εκκίνηση του πυρήνα. Επιπλέον, μέσω των \$dumpfile και \$dumpvars, καταγράφηκαν όλες οι αλλαγές σημάτων σε αρχείο μορφής VCD για επαλήθευση.

Τέλος, ενεργοποιείται ο καταχωρητής rst και επαναφέρει τα σήματα στην αρχική τους κατάσταση, ενώ το πρόγραμμα τελειώνει μετά από 1000ns.

## 5.2 Σχηματικό Διάγραμμα FSM

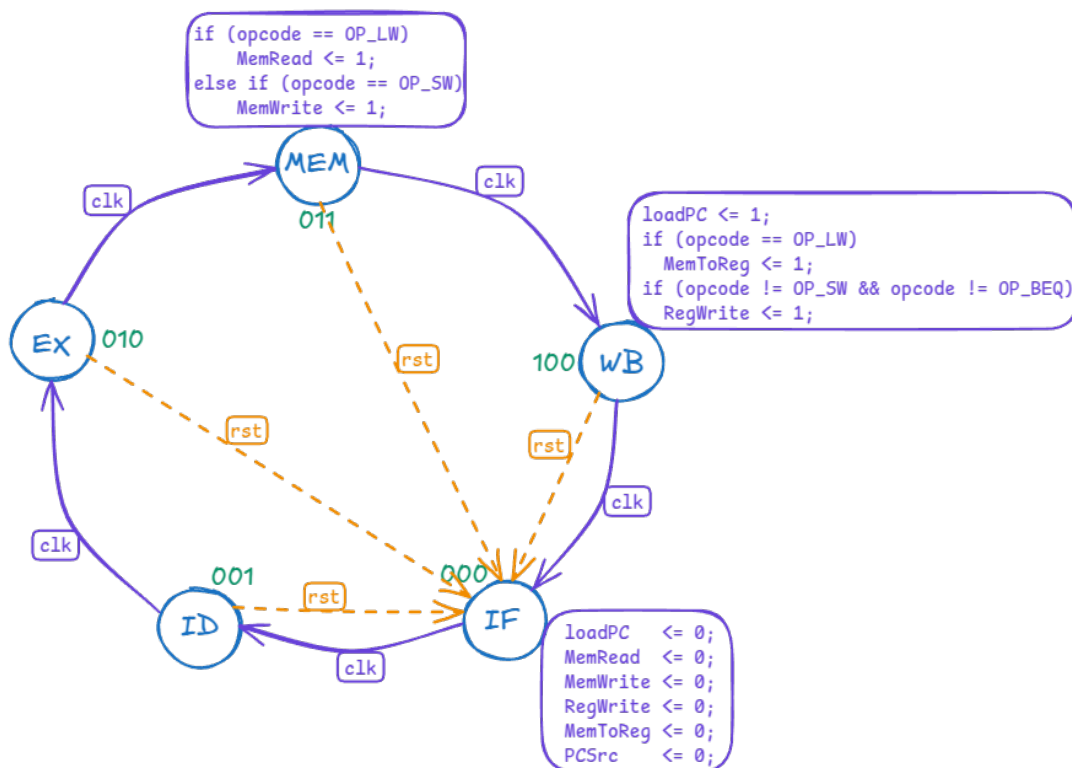


Figure 8: Σχηματικό Διάγραμμα από το FSM

## 5.3 Κυματομορφές Προσομοίωσης

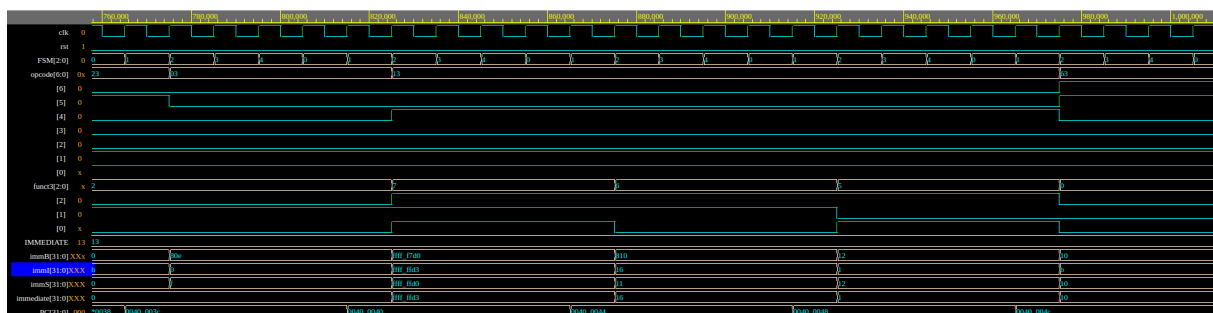


Figure 9: Κυματομορφές Προσομοίωσης



## 5.4 Εντολές Αρχείου rom\_bytes.data

```
1 000000000111000000000000010010011 addi x1, x0, 7
2 000000010101000000000000100010011 addi x2, x0, 21
3 00000000001000001000000110110011 add x3, x1, x2
4 11111111011100000000001000010011 addi x4, x0, -9
5
6 11111110111100010000001010010011 addi x5, x2, -17
7 00000000010000101000001100110011 add x6, x5, x4
8 01000000001000011000001110110011 sub x7, x3, x2
9 00000000010100111001010000110011 sll x8, x7, x5
10
11 00000000100000100010010010110011 slt x9, x4, x8
12 00000000001001000100010100110011 xor x10, x8, x2
13 00000000100001010111010110110011 and x11, x10, x8
14 00000000100101011101011000110011 srl x12, x11, x9
15
16 00000000001101100110011010110011 or x13, x12, x3
17 01000000100100100101011100110011 sra x14, x4, x9
18 00000000101100101010000000100011 sw x11, 0(x5)
19 00000000000000101010011110000011 lw x15, 0(x5)
20
21 11111101001101000111100000010011 andi x16, x8, -45
22 00000001011010000110100010010011 ori x17, x16, 22
23 00000000000101101101100100010011 srli x18, x13, 1
24 00000000101101111000100001100011 beq x15, x11, 16
25
26 00000000000000000000000000000000 no instruction
27 00000000000000000000000000000000 no instruction
28 00000000000000000000000000000000 no instruction
29 00000000000000000000000000000000 no instruction
30
31 00000000111110010010010010010011 slti x9, x18, 15
32 00000011101001000100100110010011 xori x19, x8, 58
33 00000000000110001001101000010011 slli x20, x17, 1
34 01000000001001111101001010010011 srai x5, x15, 2
```

Figure 10: Εντολές Αρχείου rom\_bytes.data

Όλες οι παραπάνω εντολές αποκωδικοποιήθηκαν με τη βοήθεια του online decoder :  
<https://luplab.gitlab.io/rvcodecjs/>